
전기기기

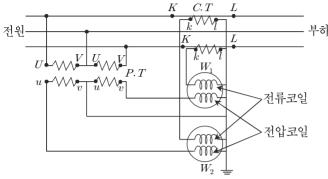문 1. 아래 그림과 같이 평형 3상3선식 $6,600\,[\mathrm{V}]$ 로 공급받는 한 공장이 있다. 지금 2대의 전력계를 사용하여 2차측에서 측정한 전력 W_1 과 W_2 가 각각 $300\,[\mathrm{W}]$ 이다. 사용된 계기용 변압기 P.T의 변압비는 60이고 변류기 C.T의 변류비는 20일 때 공급받는 전력 $[\mathrm{kW}]$ 은?



- ① 360 [kW]
- ② 720 [kW]
- ③ 1.440 [kW]
- 4) 108.000 [kW]
- 문 2. 용량 200 [kVA]의 단상변압기에서 전부하시의 동손은 2.4 [kW], 철손은 1.6 [kW]이다. 지금 역률이 0.8이라고 하면 변압기의 대략적인 효율 [%]은?
 - ① 95.5
 - 2 96.5
 - ③ 97.5
 - 4 98.5
- 문 3. 용량 10 [kVA]를 갖는 1,000/100 [V]의 단상변압기에서 2차 부하전류는 20+j10 [A], 여자전류는 1+j3 [A] 일때, 1차 전류의 크기 [A]는?
 - ① 3

② 4

3 5

- 4 6
- 문 4. 6극의 권선형 유도전동기를 주파수 60 [Hz]인 전원에 접속하였다. 회전자가 정지하고 있을 때 이 전동기의 2차 유도전압은 500 [V] 였다. 슬립이 5 [%]가 되면 전동기의 2차 유기전압(E_{2s}) 및 2차 주파수(f_{2s})는?


	$E_{2s}[V]$	$f_{2s}\left[\mathrm{Hz} ight]$
1	25	3
2	100	12
3	125	15
4	250	30

- 문 5. 60 [Hz] 전원 인가시 정격부하에서 1,620 [rpm]의 회전수를 갖는 3상 권선형 유도전동기가 있다. 지금 이 전동기가 갖는 최대 토크의 크기로 기동시키고자 할 경우 회전자에 삽입할 저항값 [Ω]은? (단, 4극의 전동기이고, 회전자의 저항은 0.1 [Ω] 이다)
 - ① 1
 - 2 0.9
 - ③ 0.8
 - ④ 0.7

- 문 6. 유도전동기에 대한 속도제어방법이 아닌 것은?
 - ① 극수변환
 - ② 전원전압제어
 - ③ 전원주파수제어
 - ④ 게르게스
- 문 7. 선형 유도전동기(linear induction motor)에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 선형 유도전동기는 전동기의 반경보다는 축길이가 훨씬 긴 길쭉한 구조를 갖는다.
 - ② 직류, 단상 및 3상 전원 등 다양한 전원에 의하여 구동될 수 있다.
 - ③ 선형 전동기의 회전자에는 주로 영구자석이 이용된다.
 - ④ 선형 전동기의 방향을 바꾸기 위해서는 전원의 상순을 변경 해야 한다.
- 문 8. 고정자는 일반 교류기와 유사하지만 회전자가 권선이 없는 돌극형의 구조를 갖고 고속 회전에 유리한 전동기는?
 - ① 릴럭턴스(reluctance) 전동기
 - ② 유니버설(universal) 전동기
 - ③ 스테핑(stepping) 전동기
 - ④ BLDC 전동기
- 문 9. 단상 반파 정류회로에서 부하저항 R과 함께 리액터 L을 직렬연결 하였다. 부하를 고정하고 리액터를 증가시킬 때 다음 ⑦ ~ æ은 어떻게 변하는가? (단, 회로는 정상상태에 있다)


	\bigcirc				E	
	부하전류의	맥동률	부하전압.	의 평균값	출력전압:	의 실효값
1	불	변	증	가	증	가
2	감	소	증	가	증	가
3	감	소	불	변	증	가
4	증	가	증	가	불	변

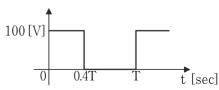
문 10. 100 [V]의 입력전압을 갖는 직류초퍼에 R-L부하(저항 10 [Ω], 인덕터 0.5[H])를 연결하여 아래의 전압을 공급하고 있다. 지금 초퍼 주파수는 500 [Hz], 듀티싸이클 = 0.4로 하여 동작시, 전류를 측정하기 위해 가동코일형 전류계를 연결하였다. 다음 중 정상 상태에서 전류계의 지시값 [A]은?




- ① 10
- 2 8
- 3 6
- 4


- 문 11. 직류발전기의 전기자반작용 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 건은?
 - ① 전기자반작용으로 전기적 중성축이 전기자의 회전방향과 동일한 방향으로 이동한다.
 - ② 전기자반작용에 의해 총 극자속이 감소되어 결국 발전전압이 감소한다.
 - ③ 정류자 편 사이의 전압이 국부적으로 상승하여 섬락(flashover)이 나타난다.
 - ④ 보극을 사용하면 정류와 함께 자극 아래의 전기자반작용 현상도 개선된다.
- 문 12. 정격출력 10 [kW], 정격전압 200 [V]의 타여자 직류발전기가 5[%]의 전압변동률을 갖는다면 직류발전기의 전기자저항[Ω]은?
 - ① 4
 - ② 2
 - ③ 0.4
 - ④ 0.2
- 문 13. 아래 그림은 단일코일로 구성된 직류전동기의 원리도를 나타내고 있다. 회전자 상에 반경 r, 유효길이 l의 코일이 각속도 ω [rad/sec]로 회전한다. 코일에 전류 i가 흐르고 공극 자속밀도가 B일때, 회전자 상의 코일에 발생되는 최대 토크를 옳게 나타낸 것은? (단, 그림에서 회전자의 철심은 표시하지 않았으며, 공극의 자속은 균일하게 분포되어 있다고 가정한다)

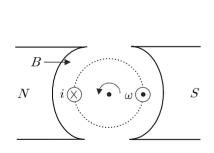

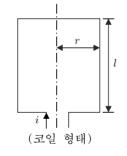

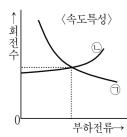- \bigcirc 2rliB
- ② $2rl\omega B$
- $3 2\omega liB$
- 4 $2r\omega iB$
- 문 14. 직류전동기의 부하전류에 대한 속도 및 토크 특성곡선 중에서 전철용 견인 전동기로 사용하기에 적합한 속도 및 토크 특성 곡선을 짝지은 것은?



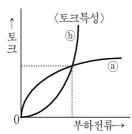

- ① ¬ a
- 2 7 b
- (3) (1) (a)
- 4 L b

- 문 15. 동기발전기의 단락비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 단락비가 크게 설계된 동기발전기는 동기리액턴스 값이 작다.
 - ② 단락비가 커지면 동기발전기의 전압변동률이 작아진다.
 - ③ 단락비가 커지면 동기기의 출력은 증가하지만 안정도는 저하된다.
 - ④ 단락비가 큰 동기기는 전기자 반작용이 적고 대체로 대형 기기의 형태로 나타난다.
- 문 16. 전력계통에 연결되어 병렬운전 중인 2대의 동기발전기를 안정하게 운전하기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?
 - ① 기전력의 크기가 동일해야 한다.
 - ② 기전력의 임피던스가 동일해야 한다.
 - ③ 기전력의 주파수가 동일해야 한다.
 - ④ 기전력의 파형이 동일해야 한다.
- 문 17. 동기리액턴스가 전기자저항보다 매우 큰 동기전동기가 있다. 일정 여자로 운전할 때 전부하 토크의 3배인 최대 토크가 부하각 30° 에서 발생했다면 전부하 토크가 발생되는 부하각은?
 - ① $\sin^{-1}(1/2)$
 - ② $\sin^{-1}(1/3)$
 - $3 \sin^{-1}(1/6)$
 - 4 $\sin^{-1}(2/3)$
- 문 18. 일정한 출력을 내고 있는 동기전동기가 지금 역률 100[%]로 운전되고 있다. 동기전동기의 여자전류를 더욱 증가시킬 경우 전동기의 역률과 전기자전류는 어떻게 달라지는가?
 - ① 역률은 진상으로 되고 전기자전류는 감소한다.
 - ② 역률은 진상으로 되고 전기자전류는 증가한다.
 - ③ 역률은 지상으로 되고 전기자전류는 감소한다.
 - ④ 역률은 지상으로 되고 전기자전류는 증가한다.
- 문 19. 같은 국수일때 유도전동기는 동기전동기보다 (つ)만큼 속도가 느리다. 동기전동기의 기동을 위해 유도전동기를 사용한다면 유도전동기의 국수를 동기기보다 (및) 해야 한다. 빈칸에 들어갈 내용을 옳게 짝지은 것은?

<u></u>

(L)

- ① $(1-s)N_s$ 2극 만큼 적게
- $2 sN_s$ 2극 만큼 많게
- ③ $(1-s)N_s$ 2극 만큼 많게
- ④ *sN*。 2극 만큼 적게
- 문 20. 백분율 저항강하가 3[%], 백분율 리액턴스강하가 4[%]인 변압기가 있다. 역률이 100[%]인 부하가 연결되어 있다고 하면 이 변압기의 전압변동률[%]은?
 - ① 3

2 4

3 5

4) 100