전 기 자 기 학 (5급)

(과목코드 : 089)

2023년 군무원 채용시험

응시번호:

성명:

1. 다음 중 $\nabla \times \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$ 와 가장 관련이 깊은 수식은?

$$② \oint_{S} \vec{B} \cdot \vec{ds} = 0$$

2. 직각좌표계 내의 점 P₁(1, 2, 1)에 5[nC]의 점전 하가 놓여 있을 때, 점 P₂(-2, 6, 1)에서의 전기장 (Electric Field)으로 옳은 것은? (단, 자유 공간 에서의 유전상수 값은 $\frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} [\text{F/m}]$ 이다.)

①
$$\frac{9}{25} \left(-3\hat{a}_x + 4\hat{a}_y \right) [\text{V/m}]$$

②
$$\frac{9}{25} (3\hat{a}_x + 4\hat{a}_y) [V/m]$$

$$3 \frac{9}{5} \left(-3\hat{a}_x + 4\hat{a}_z \right) [V/m]$$


$$(4) \frac{9}{5} (3\hat{a}_x - 4\hat{a}_y) [V/m]$$

- 3. 전기장(Electric Field)과 쿨롱 법칙에 대한 설 명으로 가장 옳지 않은 것은?
 - ① 직류 전류가 도선을 따라 흐를 때, 도선의 주위로 폐곡선을 그리며 형성된다.
 - ② 점전하가 자유 공간에 형성하는 전기장의 크기는 거리의 제곱에 반비례한다.
 - ③ 양전하와 음전하는 서로 당기는 힘을 받는 다.
 - ④ 자유 공간에 Q의 전하량을 가진 임의의 물 체가 형성하는 전기장은 보존장(Conservative field)이다.

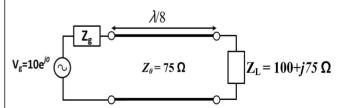- 4. 다음 스미스 차트에 대한 설명 중 가장 옳지 못한 것은?
 - ① 스미스 차트는 정규화된 임피던스 값을 사 용하다.
 - ② 정규화 임피던스는 50[Ω]으로 정해져 있다.
 - ③ 스미스 차트 한바퀴 회전은 반파장 길이를 의미한다.
 - ④ 스미스 차트는 정규화된 부하 임피던스와 반사계수의 관계로부터 유도된다.
- 5. 다음과 같이 정의된 전기장이 무한히 넓은 완 벽한 도체에 수직으로 입사됐을 때, 자유 공간 에 형성되는 전기장에 대한 표현으로 올바른 것은?

$$\overrightarrow{E}_{i} = E_{0}(\hat{a}_{x} + j\hat{a}_{y})e^{-j\beta z}[V/m]$$

- ① $2E_0\cos(\beta z)(\hat{a}_r j\hat{a}_y)[V/m]$
- $2 E_0 \sin(\beta z) (\hat{a}_r j\hat{a}_u) [V/m]$
- $3 2E_0\cos(\beta z)(-j\hat{a}_r+\hat{a}_y)[V/m]$
- 4 $2E_0\sin(\beta z)(-j\hat{a}_x+\hat{a}_y)[V/m]$
- 6. 아래와 같은 전송선로에서 Z_L 에 최대 전력을 전달하기 위한 Z_q 는 얼마인가?



- ① $100 j75[\Omega]$ ② $\frac{75}{2}(3-2j)[\Omega]$
- $3 \frac{75}{2}(3+2j)[\Omega]$ 4 $100+j75[\Omega]$

- 7. 진공 중에서 두 도선에 같은 전류가 서로 반대 방향으로 흐르고 있다. 두 도선 간의 거리는 2[cm]이고 두 도선 간의 작용하는 힘은 단위 길이당 $9 \times 10^{-5} [N]$ 이면 각 도선에 흐르는 전 류의 세기는 얼마인가? (단, 자유공간의 투자 율은 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} [H/m]$ 이다.)
 - ① 1[A]
- ② 3[A]
- 3 5[A]
- ④ 9[A]
- 8. 다음 설명 중 가장 옳지 못한 것은?
 - ① 자유 공간의 고유임피던스는 $\eta_0 \cong 377 \, [\Omega]$ 이다.
 - ② 10GHz 신호는 자유 공간에서 3cm의 파장 길이를 가진다.
 - ③ 10[dBm]은 10[mW]를 의미한다.
 - ④ 주어진 반사계수가 $\Gamma = 0.1$ 일 때, 이를 dB 값으로 나타내면 -10[dB]이다.
- 9. 벡터 A = 2i + j + 2k이고. 벡터 B = i + 2j + 2k일 때, 이 두 벡터의 벡터곱을 이용하여 사이각 $\sin\theta$ 를 구하면 그 값은 얼마인가?
- 10. x축에 평행하게 평행판 두 개가 놓여 있다. x축 상 의 판에는 $+\rho_4[C/m^2]$ 의 전하가 있고, 1[m]만큼 떨어져 $-\rho_A[C/m^2]$ 의 전하가 분포되어 있을 때 두 극판 간의 단위 면적당 정전용량은 얼마인가?
 - \bigcirc $\frac{\epsilon_0}{2}$
- $2 \epsilon_0$
- $3\frac{3}{2}\epsilon_0$
- $4 2\epsilon_0$

- 11. 2개의 무한히 넓은 평행판 도체 간의 간격이 10[mm]이다. 이 도체판에 전위차 10[V]를 인 가하면 단위 면적당 작용하는 힘은 얼마인가?
 - ① $-1 \times 10^5 \epsilon_0 [N/m^2]$ ② $-2 \times 10^5 \epsilon_0 [N/m^2]$
 - $3 -5 \times 10^5 \epsilon_0 [N/m^2]$ $4 -10^6 \epsilon_0 [N/m^2]$
- 12. 자속 밀도의 시간적 변화율이 매초 당 100[Wb/m²] 이다. 반지름이 5[cm]인 환상 도선이 10회 감겨져 있는 면을 이 자속이 직각으로 통과하고 있을 때 이 환상 도선에 유도되는 기전력은 얼마인가?
 - ① $1.5\pi[V]$
- ② $2\pi[V]$
- $3 \ 2.5\pi[V]$
- (4) $3\pi[V]$
- 13. 축전기의 정전용량이 C이고 판 간의 거리는 0.1 [m], 판의 면적은 $1[m^2]$ 이며 유전율 ϵ 인 유전체 가 들어 있다. 이 축전기에 전압 $e = E_m \sin \omega t [V]$ 를 인가할 때 변위전류는 얼마인가?

 - ① $\epsilon E_m \cos \omega t[A]$ ② $10\epsilon E_m \cos \omega t[A]$

 - $3 \omega \epsilon E_m \cos \omega t[A]$ $4 10\omega \epsilon E_m \cos \omega t[A]$
- 14. Gauss 폐곡면 S 내에 $Q_1 = 4[\mu C], Q_2 = -2[\mu C],$ $Q_3 = 1[\mu C]$ 의 전하가 있을 때 폐곡면을 통하여 나가는 전기력선의 수는 얼마인가?
 - ① 0[개]
- $2 \frac{3 \times 10^{-6}}{\epsilon_0} [7]$

- 15. 평등 자장 내에 놓여 있는 길이 l[m]의 직선 전류 도선이 받는 힘에 대한 설명 중 옳지 않 은 것은?
 - ① 힘은 도선의 길이에 반비례한다.
 - ② 힘은 자장의 세기에 비례한다.
 - ③ 힘은 전류에 비례한다.
 - ④ 힘은 전류의 방향과 자장의 방향과의 사이 각의 정현에 관계된다.
- 16. 구좌표계에서 단위벡터 $\hat{a}_{\it R}$, $\hat{a}_{\it heta}$, $\hat{a}_{\it \phi}$ 에 대해서 벡터 $\overrightarrow{A} = R \hat{a}_R$ 로 표현될 때, $\nabla \cdot \overrightarrow{A}$ 는 무엇인가?
 - ① 1

- ② 3
- $4 3R^2 \sin\theta$
- 17. 유전율이 각각 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체의 내의 전계는 각각 $\overrightarrow{E_1}$ 와 $\overrightarrow{E_2}$ 이고, 전속밀도는 각각 $\overrightarrow{D_1}$ 와 $\overrightarrow{D_2}$ 이다. 두 유전체의 경계면에 수직 방 향을 기준으로 측정된 각도를 각각 θ_1 과 θ_2 라 고 할 때, 다음 설명 중 옳은 것은 무엇인가? (단, 벡터 표시가 없는 값은 해당 벡터의 크 기를 나타낸다.)
 - ① $E_1\cos\theta_1 = E_2\cos\theta_2$
 - $2 E_1 \cos \theta_2 = E_2 \cos \theta_1$
 - $\Im \varepsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = \varepsilon_2 E_2 \cos \theta_2$
- 18. 전도도가 8×10⁷[S/m]이고 반지름이 1[mm]. 길이 가 1[km]인 전선이 있다. 전도도가 2×10⁷[S/m] 인 도체로 같은 길이에서 저항이 같도록 전선을 만들 때, 전선의 반지름은 얼마로 해야 하는가?
 - ① $4\sqrt{2}$ [mm] ② 4[mm]
 - (3) $2\sqrt{2} \, [mm]$ (4) $2 \, [mm]$

- 19. 균일한 자속 밀도 $\overrightarrow{B} = B_0 \hat{z}$ 에 양의 전하량 q이고 질량 m인 전하가 속도 $\stackrel{\rightarrow}{v}=v_0(\hat{y}+2\hat{z})$ 로 입사할 때, 양의 전하의 운동에 대한 설명으 로 옳지 않은 것은 무엇인가?
 - ① 전하는 z축을 중심으로 반지름이 $\frac{mv_0}{qB_0}$ 인 나선운동을 한다.
 - ② z축을 따라 나선 운동하는 전하의 주기는 $\frac{4\pi m}{gB_0}$ 이다.
 - ③ 나선 운동하는 전하의 한 주기동안 z축 방 향으로 이동한 거리는 $\frac{4\pi m v_0}{aB_0}$ 이다.
 - ④ 전하는 z축 방향으로 $2v_0$ 속력으로 등속도 운동을 한다.
- 20. 속도 $\vec{v} = (6\hat{a}_x 12\hat{a}_y + 12\hat{a}_z) \times 10^6 [\text{m/s}]$ 로 움직이 는 5InCl의 점전하가 전기장 $\overrightarrow{E}=3\hat{a}_x-24\hat{a}_y-20\hat{a}_z$ [kV/m]와 자기장 $\overrightarrow{B} = \hat{a}_x + 2\hat{a}_y - 2\hat{a}_z$ [mT]가 동시에 존재하는 공간에서 받는 힘의 크기는 얼마인가?
 - ① $10[\mu N]$
- 2 15[uN]
- $3 20 [\mu N]$
- $4) 25[\mu N]$
- 21. 균일한 양의 전하가 대전된 반지름 R인 고리 모양 대전체의 중심에서 수직 방향으로 거리 z만큼 떨어진 곳에서 전계에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
 - ① z=0에서 전계의 세기는 발산한다.
 - ② 전계의 방향은 고리의 중심 방향이다.
 - ③ 대전된 전하량이 2배 증가하면 전계의 세기 는 2배 증가한다.
 - ④ R≪z일 때 전계의 세기는 z에 반비례한다.

- 22. 자유공간 안에 정의된 직각좌표계에 포텐셜장 (Potential Field)이 $V = 5yz 2x^2[V]$ 로 정의될 때, 점 P(6, -3, 1)에서의 전기장(Electric Field) 은?
 - ① $-24\hat{a}_x 15\hat{a}_y + 5\hat{a}_z$ [V/m]
 - ② $24\hat{a}_x + 15\hat{a}_y 5\hat{a}_z$ [V/m]
 - $3 24\hat{a}_x + 5\hat{a}_y 15\hat{a}_z$ [V/m]
 - ① $24\hat{a}_x 5\hat{a}_y + 15\hat{a}_z$ [V/m]
- 23. 단면이 도넛 모양의 무한히 긴 도체에 균일한 전류밀도로 전류 *I*가 흐른다. 도넛의 안쪽 반 지름은 *a*, 바깥쪽 반지름을 *b*라고 할 때, 자계 에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가?
 - ① 전류밀도는 $\frac{I}{2\pi b^2}$ 이다.
 - ② 반지름 r이 a보다 작은 영역에서 자속밀도 의 세기는 0이다.
 - ③ 반지름 r이 a보다 크고 b보다 작은 영역에서 자 속밀도의 세기는 $\frac{\mu_0(r^2-a^2)}{2\pi r}I$ 이다.
 - ④ 반지름 r이 b보다 큰 영역에서 자속밀도의 세기는 $\frac{\mu_0 I}{2r}$ 이다.
- 24. 입력 전압은 220[V]이고 출력 전압은 110[V]
 인 이상적인 변압기에서 입력 코일의 감은 수를 N_i이라 하고, 출력 코일의 감은 수(turn)를 N_o이라고 하자. 출력에 저항 R을 연결했을 때, 다음 설명 중 옳은 것은 무엇인가?
 - ① 입력과 출력 코일의 감은 수 비는 $\frac{N_o}{N_i} = \frac{1}{2}$ 이다.
 - ② 입력과 출력 코일에서 감은 수당 유도 기 전력의 비는 $\frac{\epsilon_o}{\epsilon_i} = \frac{1}{2}$ 이다.
 - ③ 입력과 출력의 전류 비는 $\frac{I_o}{I_i} = \frac{1}{2}$ 이다.
 - ④ 입력의 등가 저항은 $R_{eq} = \frac{1}{2}R$ 이다.

- 25. 무한 평면 도체로부터 거리 4[m]에 점전하 4[C]가 있다. 이 점전하 4[C]와 무한 평면 도체간의 작용력[N]은 얼마인가?
 - ① $\frac{1}{\pi\epsilon_0}[N]$
- $2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0}[N]$
- $3 \frac{1}{16\pi\epsilon_0}[N]$