전기자기학


- 무 1. 평행파 커패시터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 도체판의 면적을 2배로 넓히면 정전용량이 2배가 된다.
 - ② 도체판 사이의 간격을 2배로 늘리면 정전용량이 2배가 된다.
 - ③ 도체판 사이의 유전체를 비유전율이 2배인 물질로 바꾸면 정전용량은 2배가 된다.
 - ④ 전하량이 일정할 때, 정전용량과 전압은 반비례 관계를 갖는다.
- 문 2. 환상철심에 두 코일을 감았을 때, 각 코일의 자기인덕턴스는 $L_1=10\,[\mathrm{mH}],\ L_2=10\,[\mathrm{mH}]$ 이다. 두 코일의 결합계수 k가 0.5일 때, 두 코일의 직렬접속을 통해서 얻을 수 있는 합성인덕턴스의 최댓값 $[\mathrm{mH}]$ 과 최솟값 $[\mathrm{mH}]$ 은?

	최댓값_	_최솟집
1	30	10
2	30	5
3	20	10
4	20	5

- 문 3. 투자율이 각각 μ_1 , μ_2 인 두 자성체가 평면으로 접하고 있는 경계면에서 전류밀도가 0일 때 성립하는 경계조건은?
- $2 \mu_1 \cos \theta_1 = \mu_2 \cos \theta_2$
- $4 \mu_1 \tan \theta_1 = \mu_2 \tan \theta_2$
- 문 4. 자유공간상의 $z=10\,[\mathrm{m}]$ 에 xy 평면과 평행한 무한평면이 $20\,[\mathrm{nC/m^2}]$ 의 전하를 가지고 있다. 원점에서의 전계 $[\mathrm{V/m}]$ 는?
 - (단, 자유공간의 유전율 $\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi} [\mathrm{F/m}]$ 이다)
 - \bigcirc $-720\pi a_z$
 - $\bigcirc -360\overrightarrow{a}_{z}$
 - $3 720 \overrightarrow{a}$
 - $4 360\pi a_z$
- 문 5. 전극 사이에 공기로 채워져 있고 면적 $S[\mathrm{m}^2]$ 인 도체판이 거리 $x[\mathrm{m}]$ 만큼 떨어져 있는 평행판 커패시터가 있다. 이 도체판이 전하량 $Q[\mathrm{C}]$ 로 대전되어 있을 때, 도체판에 작용하는 힘의 크기[N]는?

 - $\bigcirc \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$
 - $3 \frac{Q^2S}{2\epsilon_0}$
 - $\underbrace{QS}_{2\epsilon_0}$

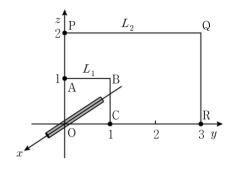
문 6. 그림과 같이 x축으로 무한직선도선이 설치되어 있고, 전류 2[A]가 +x 방향으로 흐르고 있다. yz 평면상에 설정된 적분경로 L_1 (O-A-B-C-O) 및 L_2 (O-P-Q-R-O)를 따라 자계벡터를 적분한 값의 차이 ($\oint_{L_2} \overrightarrow{H} \cdot \overrightarrow{dl} - \oint_{L_1} \overrightarrow{H} \cdot \overrightarrow{dl}$)는?




- ① -0.25[A]
- ② 0[A]
- ③ 0.25[A]
- ④ 0.5[A]
- 문 7. 매질 내에서 전도전류밀도 크기가 변위전류밀도 크기의 10배일 때 전자기파의 주파수[Hz]는? (단, 매질의 투자율 $\mu=\mu_0[{\rm H/m}],$ 유전율 $\epsilon=5\epsilon_0[{\rm F/m}],$ 도전율 $\sigma=10[{\rm S/m}]$ 이다)
 - ① $\frac{1}{\pi\epsilon_0\mu_0}$
 - $2 \frac{1}{\pi \epsilon_0}$

 - $\underbrace{1}{10\pi\epsilon_0}$
- 문 8. 자유공간인 사무실에서 $2.5 [{\rm GHz}]$ 신호를 이용하여 무선 네트워크를 구성하였다. 비유전율 $\epsilon_r = 4.0$ 으로 만들어진 나무판을 이용하여 칸막이를 구성하려고 한다. 칸막이가 신호세기에 미치는 영향을 최소화하기 위한 나무판의 두께 $[{\rm cm}]$ 는? (단, 자유공간에서 전자파의 속도는 $3 \times 10^8 [{\rm m/s}]$ 이고, 전자파는 칸막이에 수직으로 입사한다고 가정한다)
 - ① 10
 - 2 7.5
 - 3 5
 - 4 3

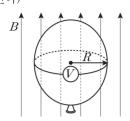문 9. 그림과 같이 풍선에 감겨져 있는 탄성 도체 띠가 균일하고 일정한 자기장 B[T]에 수직으로 걸려 있다. 풍선에서는 공기가 $P[m^3/s]$ 만큼 빠져 나간다. 풍선의 반지름이 R[m]이 될 때, 띠에 유도되는 기전력[V]은? (단, 띠는 항상 구의 적도상에 있고, 풍선은 항상 완전한 구를 유지한다)




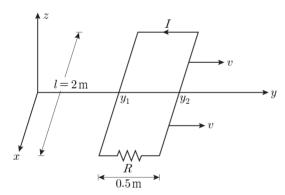- $\bigcirc \frac{BP}{4R}$
- $3 \frac{BP}{2R}$
- $\textcircled{4} \frac{P}{2RB}$
- 문 10. 그림과 같이 직사각형 도체 루프는 xy평면에 있고, 자속밀도 $\overrightarrow{B}=0.2e^{-0.1y}\overrightarrow{a_z}[T]$ 내에서 원점으로부터 $\overrightarrow{v}=5\overrightarrow{a_y}[\text{m/s}]$ 로 떨어진다. $R=5\left[\Omega\right]$ 이라하고 도체 루프의 두 변이 $y_1=2\left[\text{m}\right],\ y_2=2.5\left[\text{m}\right]$ 에 있을 때의 전류[A]는? (단, 도체 루프의 도선 저항은 무시한다)



- ① $\frac{2}{5}(e^{-0.2}-e^{-0.25})$
- $2 \frac{2}{5} (e^{-0.2} + e^{-0.25})$
- $3 \frac{2}{5} (e^{-0.1} + e^{-0.15})$
- 문 11. 서로 다른 매질1과 매질2의 경계면에서, 정전계 및 정자계에 대한 아래 네 가지 경계조건 중 옳지 않은 것은? (단, ho_s 는 표면전하 밀도, J_s 는 표면전류밀도, μ_0 는 자유공간의 투자율, 아래첨자 t는 경계면의 접선성분, 아래첨자 n은 경계면의 법선성분이다)
 - ① $E_{1t} = E_{2t}$
 - ② $D_{1n} D_{2n} = \rho_s$
 - $3 H_{1t} H_{2t} = J_s$

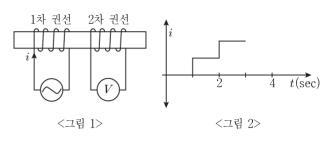
문 12. <그림 1>과 같은 변압기가 있다. 변압기 1차 권선에 <그림 2>와 같은 계단과 전류가 입력되었다면, 변압기 2차 권선에 유도되는 전압 파형은?




- ① 삼각파
- ② 정현파
- ③ 계단파
- ④ 펄스파
- 문 13. 서로 절연되어 있는 폭 2[m]의 철길 위를 열차가 시속 72[km/h]의 속도로 달리면서 바퀴축이 지구 자기장의 수직분력 $B=2\times 10^{-3}[T]$ 을 끊으면 철길 사이에 발생하는 기전력[V]은?
 - ① 2×10^{-2}
 - ② 4×10^{-2}
 - 3.8×10^{-2}
 - 4.0×10^{-2}
- 문 14. 평면 전자기파와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 매질의 비유전율이 1000, 비투자율이 1인 경우, 전계벡터의 크기는 자계벡터의 크기보다 작다.
 - ② 포인팅벡터의 방향은 전계벡터의 방향과 수직을 이룬다.
 - ③ 매질의 비유전율이 커지면 위상속도는 줄어든다.
 - ④ 전파전력 0.1 [mW]은 -10 [dBm]에 해당한다.
- 문 15. 동일한 두 개의 축전기 A, B가 있다. A에는 10[V], B에는 20[V]를 가하여 축전시켰다. 두 축전기에 저장된 전하량의 비 (Q_A/Q_B) 와 전기에너지의 비 (W_A/W_B) 는?

_	$Q_{\!A}/Q_{\!B}$	W_A/W_B
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
3	2	2
4	2	4

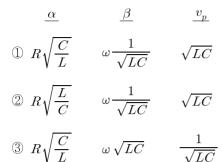문 16. 전송선로에서 $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 가 만족될 때 감쇠상수 (α) 및 위상상수 (β) , 위상속도 (v_p) 는? (단, R, L, G, C는 전송선로의 단위길이당 저항, 인덕턴스, 컨덕턴스, 커패시턴스이다)



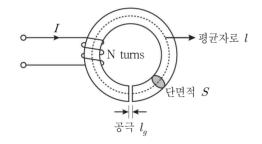문 17. 그림과 같이 비투자율 μ_r , 평균자로의 길이 $l[\mathrm{m}]$, 단면적 $S[\mathrm{m}^2]$ 인 환형 강자성체가 있다. 간격 $l_g[\mathrm{m}]$ 인 미소공극을 만들면 자기저항은 공극이 없을 때의 몇 배인가? (단, $l\gg l_g$, $\mu_r\gg 1$ 로 가정한다)



$$1 + \frac{\mu_r l_g}{l}$$

$$2 1 - \frac{\mu_r l_g}{l}$$

$$3 1 + \frac{\mu_r l_g}{lS}$$

$$4 1 - \frac{\mu_r l_g}{lS}$$

- 문 18. 유전체 내에 원점을 중심으로 반지름 2[m]인 구에 균등하게 전하가 분포되어 있다. 구 표면의 전속밀도 크기가 $20[C/m^2]$ 이다. 구의 체적전하밀도 $[C/m^3]$ 는?
 - ① 7.5
 - 2 15
 - ③ 30
 - 4 60


문 19. 무손실 동축선의 단위길이당 정전용량 $C=\frac{2}{3}[\mathrm{nF/m}]$ 이고, 내・외도체 사이에 비유전율 $\epsilon_r=3$, 비투자율 $\mu_r=3$ 인 매질이 채워져 있을 때, 주파수 $f=100[\mathrm{MHz}]$ 에서 이 전송선로의 특성 임피던스 $[\Omega]$ 는?

$$2 \frac{2}{3} \times 10^2$$

$$3 \frac{3}{2} \times 10$$

$$4 \frac{3}{2} \times 10^2$$

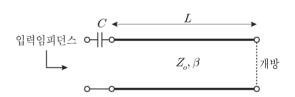문 20. 그림과 같이 특성임피던스가 $Z_o[\Omega]$, 위상상수 $\beta[\mathrm{rad/m}]$ 인 무손실전송선로의 끝이 개방되어 있다. 개방된 지점으로부터 길이 $L[\mathrm{m}]$ 만큼 떨어진 지점에 커패시터를 직렬 연결할 경우, 입력임피던스의 허수 부분이 0이 될 조건은? (단, ω 는 각속도이고커패시터의 길이는 무시한다)



$$\bigcirc C = -\frac{1}{\omega Z_0 \tan \beta L}$$

②
$$C = -\frac{1}{\omega Z_o \cot \beta L}$$

$$\textcircled{4} \ C {=} {-} \frac{{\cos}\beta L}{\omega Z_o}$$